

Generador de Onda Cuadrada

Author Rodrigo

Resumen

Un generador de onda cuadrada puede ser generado si un amplificador operacional es forzado a oscilar repetidamente entre la saturación positiva $+V_{sat}$ y la saturación negativa $-V_{sat}$. Esto se puede lograr conectando un multivibrador biestable (o Schmitt Trigger) con un circuito RC en el lazo de realimentación. La implementación del circuito se muestra en la figura 1(a).

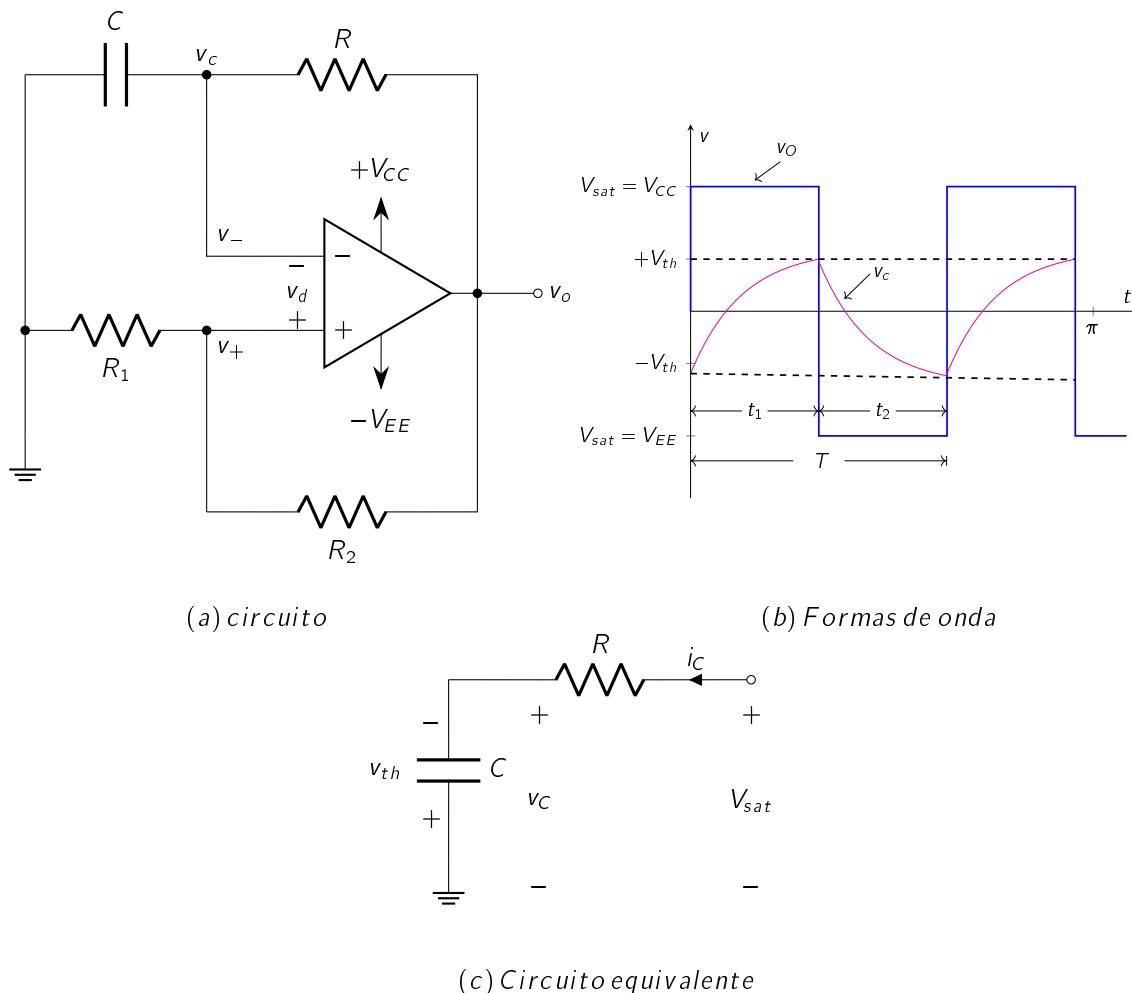


Figure 1:

Este tipo de generador de onda cuadrada es conocido como **multivibrador astable** o de *marcha libre* porque la salida no tiene un estado estable. La salida del amplificador operacional estará en la saturación positiva o negativa, dependiendo de si v_d es positivo o negativo.

Asumimos que el voltaje en el capacitor es cero, el voltaje en la terminal inversora será de cero inicialmente, esto es, $v_- = 0$ en el instante en que la fuente de alimentación se conecte. Sin embargo, en ese mismo instante, el voltaje v_+ en la terminal no inversora tendrá un pequeño valor que dependerá del voltaje de offset V_{OS} , esto es:

$$v_d = v_+ - v_- = V_{OS} \quad (1)$$

El cuál tendrá un valor positivo. Sin embargo, v_d será amplificado como resultado de la muy alta ganancia del amplificador operacional (típicamente de $2 \cdot 10^5$) y llevará la salida del amplificador operacional a saturación positiva ($+V_{sat}$), como resultado, el capacitor C se estará cargando a través de la resistencia R . No obstante, tan pronto como el voltaje en C , el cual es igual a v_- sea ligeramente mayor a v_+ , entonces $v_d = v_+ - v_-$ se volverá negativo y la salida del amplificador comutará a saturación negativa. La operación del circuito puede dividirse en dos modos: el modo 1 para $v_d > 0$ y el modo 2 para $v_d < 0$

Durante el modo 1, $v_d > 0$ por lo que el voltaje de salida del amplificador operacional se encontrará en saturación positiva $+V_{sat}$. El voltaje en v_+ es:

$$v_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_{sat}) \quad (2)$$

El capacitor C comenzará a cargarse hacia $+V_{sat}$ a través de R . Tan pronto como el voltaje a través de C sea ligeramente mayor que v_+ , entonces $v_d = v_+ - v_-$ se volverá negativo y la salida del amplificador se verá forzada a comutar a saturación negativa.

Durante el modo 2, $v_d < 0$ y la salida del amplificador se encontrará en saturación negativa $-V_{sat}$. El voltaje v_+ sigue la regla del divisor de voltaje, por lo tanto:

$$v_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{sat}) \quad (3)$$

El voltaje v_+ actúa como un voltaje de referencia. El voltaje del capacitor v_- intenta seguir a v_+ . Sin embargo, tan pronto como la magnitud de v_- se vuelve mayor que la de v_+ , v_+ cambiará su polaridad. Como resultado, la salida oscilará desde un valor positivo a un valor negativo y viceversa. La forma de onda del voltaje de salida se muestra en la figura 1(b).

El circuito equivalente durante el periodo de carga asumiendo que $+V_{sat}$ es el voltaje de salida y el capacitor tiene un voltaje inicial de $-V_{th}$ durante el modo 1, se muestra en la figura 1(c).

El voltaje en el capacitor está dado por:

$$v_c(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-\frac{t}{RC}} \quad (4)$$

Donde $v(\infty) = +V_{sat}$ y $v(0) = -V_{th}$, por lo tanto

$$v_c(t) = V_{sat} - [V_{th} + V_{sat}]e^{-\frac{t}{RC}} \quad (5)$$

En $t = t_1$ el capacitor se carga hasta v_{th} , por tanto, obtenemos

$$\begin{aligned} V_{th} - V_{sat} &= -[V_{th} + V_{sat}]e^{-\frac{t}{RC}} \\ V_{sat} - V_{th} &= [V_{th} + V_{sat}]e^{-\frac{t}{RC}} \\ e^{-\frac{t}{RC}} &= \frac{V_{sat} - V_{th}}{V_{th} + V_{sat}} \\ -\frac{t}{RC} &= \ln \frac{V_{sat} - V_{th}}{V_{th} + V_{sat}} \\ t_1 &= -RC \ln \frac{V_{sat} - V_{th}}{V_{th} + V_{sat}} \\ t_1 &= -RC \ln \frac{\frac{V_{sat} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}}{R_1 + R_2}}{\frac{V_{sat} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}}{R_1 + R_2}} \\ t_1 &= -RC \ln \frac{1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2}}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \\ t_1 &= -RC \ln \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2}}{\frac{2R_1 + R_2}{R_1 + R_2}} = -RC \ln \frac{R_2}{2R_1 + R_2} \\ t_1 &= -RC [\ln R_2 - \ln (2R_1 + R_2)] = RC [\ln (R_2 + 2R_1) - \ln R_2] \end{aligned}$$

$$t_1 = RC \ln \left(\frac{R_2 + 2R_1}{R_2} \right) \quad (6)$$

El periodo T del voltaje de salida está dado por:

$$T = t_1 + t_2 = 2t_1 = 2RC \ln \left(\frac{R_2 + 2R_1}{R_2} \right) \quad (7)$$

Así, la frecuencia de oscilación f_0 del voltaje de salida es:

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{2RC \ln \left(\frac{R_2 + 2R_1}{R_2} \right)} \quad (8)$$

Si queremos aproximar la frecuencia de salida a $f_0 = \frac{1}{2RC}$ debemos hacer que el término $\ln[(R_2 + 2R_1)/R_2]$ sea igual a 1, por lo tanto:

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{R_2 + 2R_1}{R_2} \right) &= 1 \\ \frac{R_2 + 2R_1}{R_2} &= e = 2.7183 \\ R_2 + 2R_1 &= 2.7183R_2 \\ 1.7183R_2 &= 2R_1 \end{aligned}$$

Es decir:

$$R_2 = 1.164R_1 \quad (9)$$

Cumpliendo con estas condiciones la frecuencia de oscilación es:

$$f_0 = \frac{1}{2RC} \quad (10)$$

Ejemplo de diseño

Diseñe un generador de onda cuadrada o multivibrador astable usando el amplificador operacional LT1220 de Analog Devices para obtener una señal cuadrada a una frecuencia de 1 kHz. Use la condición $R_2 = 1.164R_1$, sea $C = 0.01\mu F$

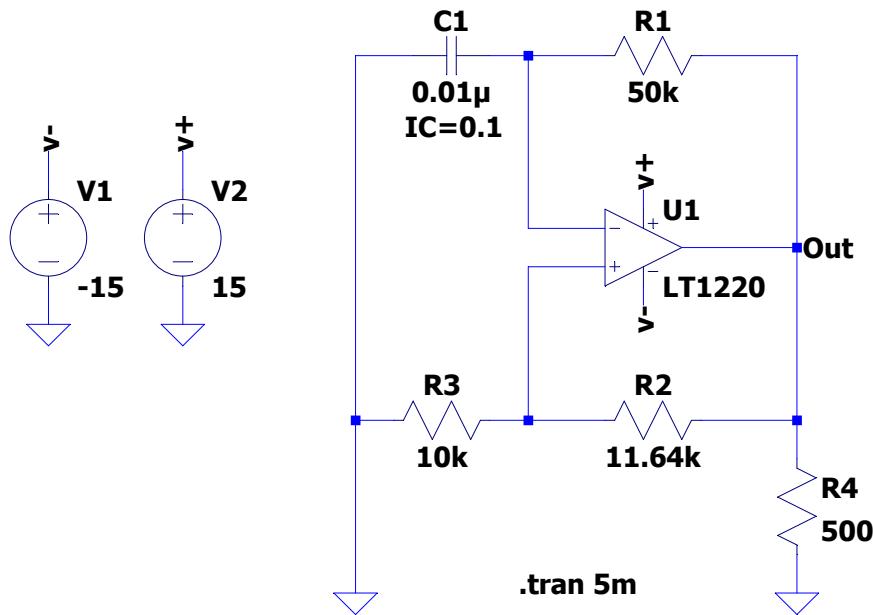


Figure 2:

Despejamos R de la ecuación (10) para obtener


$$R = \frac{1}{2f_0C} \quad (11)$$


Reemplazando el valor de C y la frecuencia en (10) obtenemos

$$R = \frac{1}{2(1\text{ kHz})(0.01\mu F)} = 50 \text{ k}\Omega$$

Elegimos un valor arbitrario para R_1 , por ejemplo, sea $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, por lo tanto
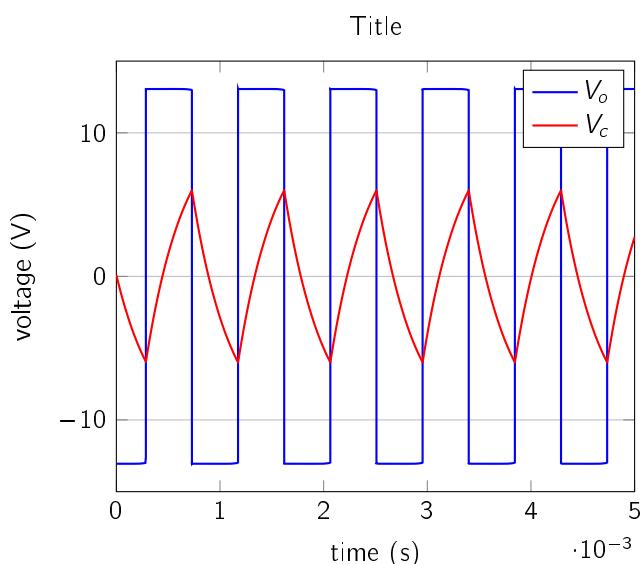
$$R_2 = 1.164R_1 = 11.64 \text{ k}\Omega$$



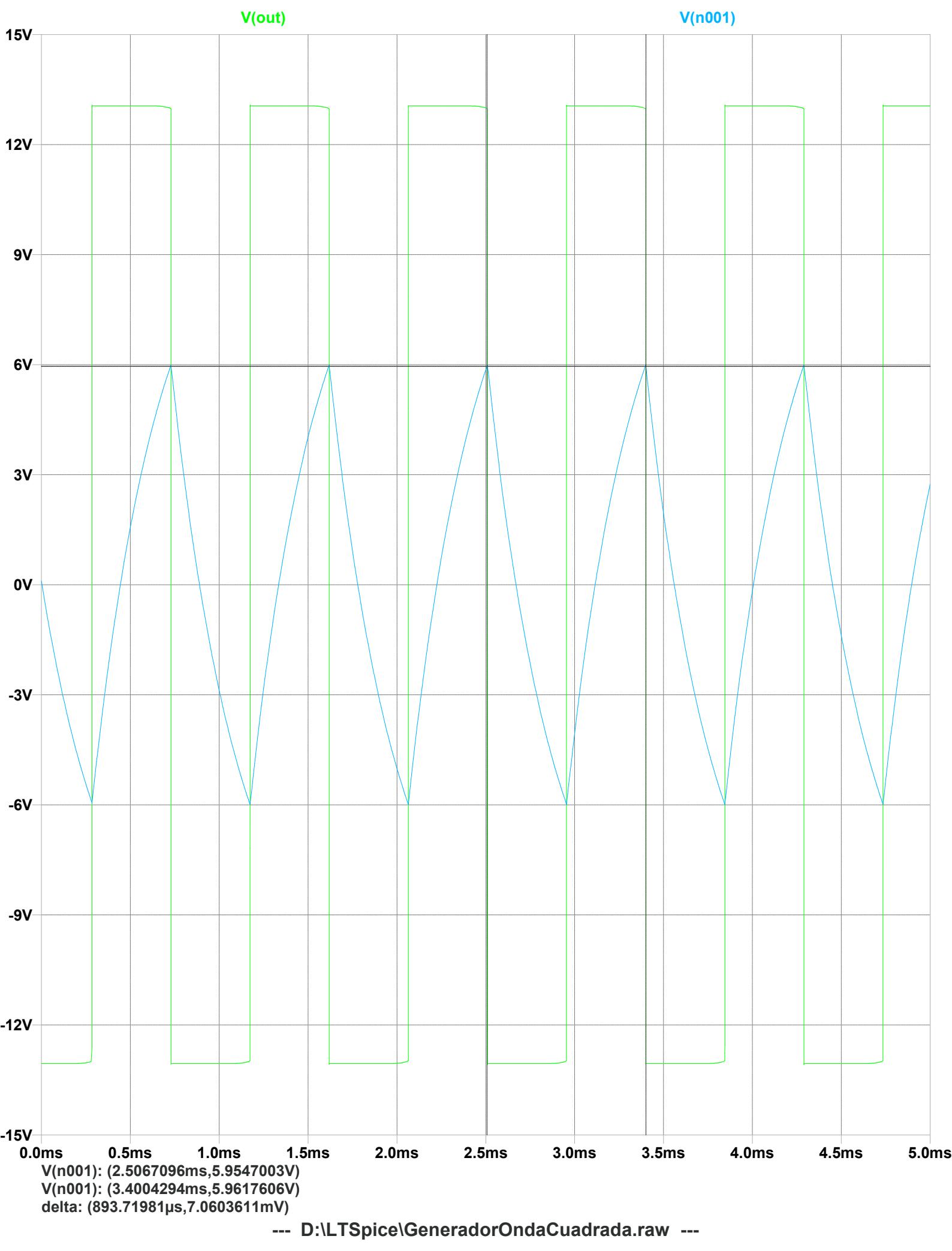

A continuación se muestra los resultados obtenidos con el osciloscopio

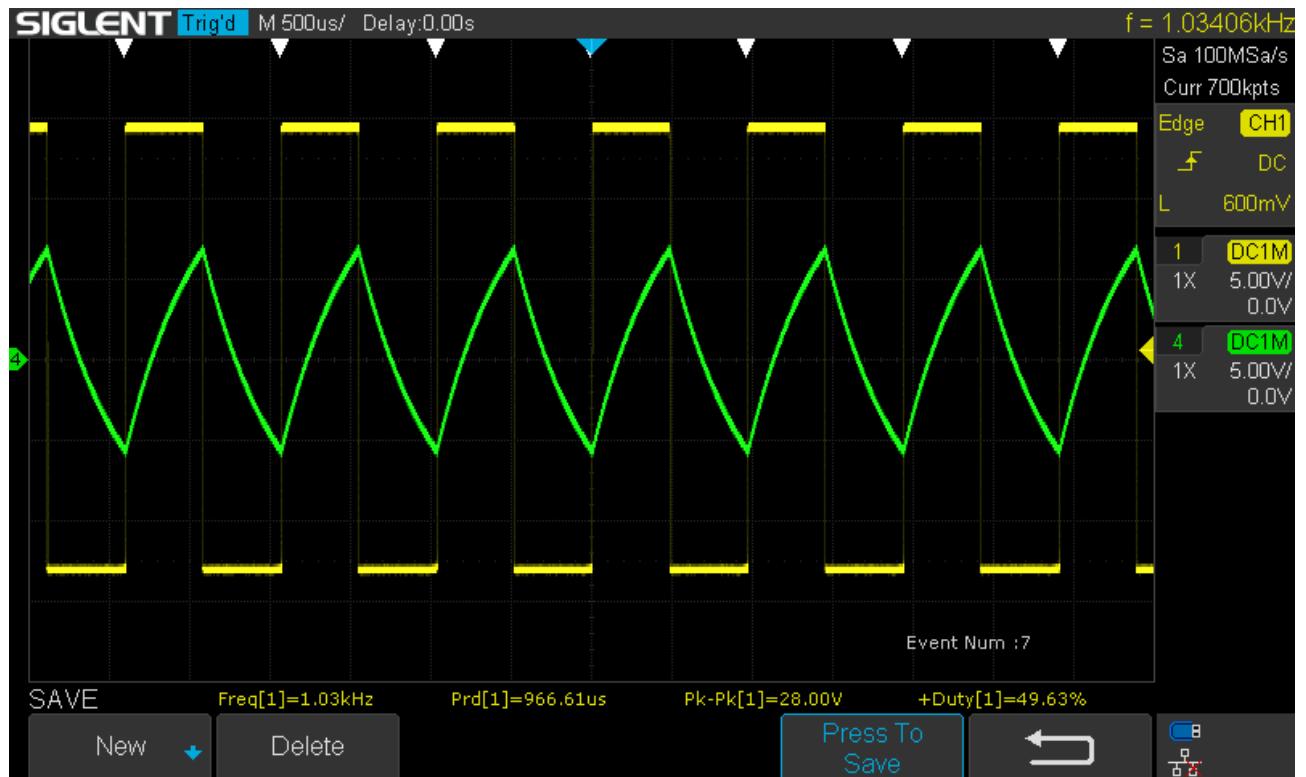


Figure 3:

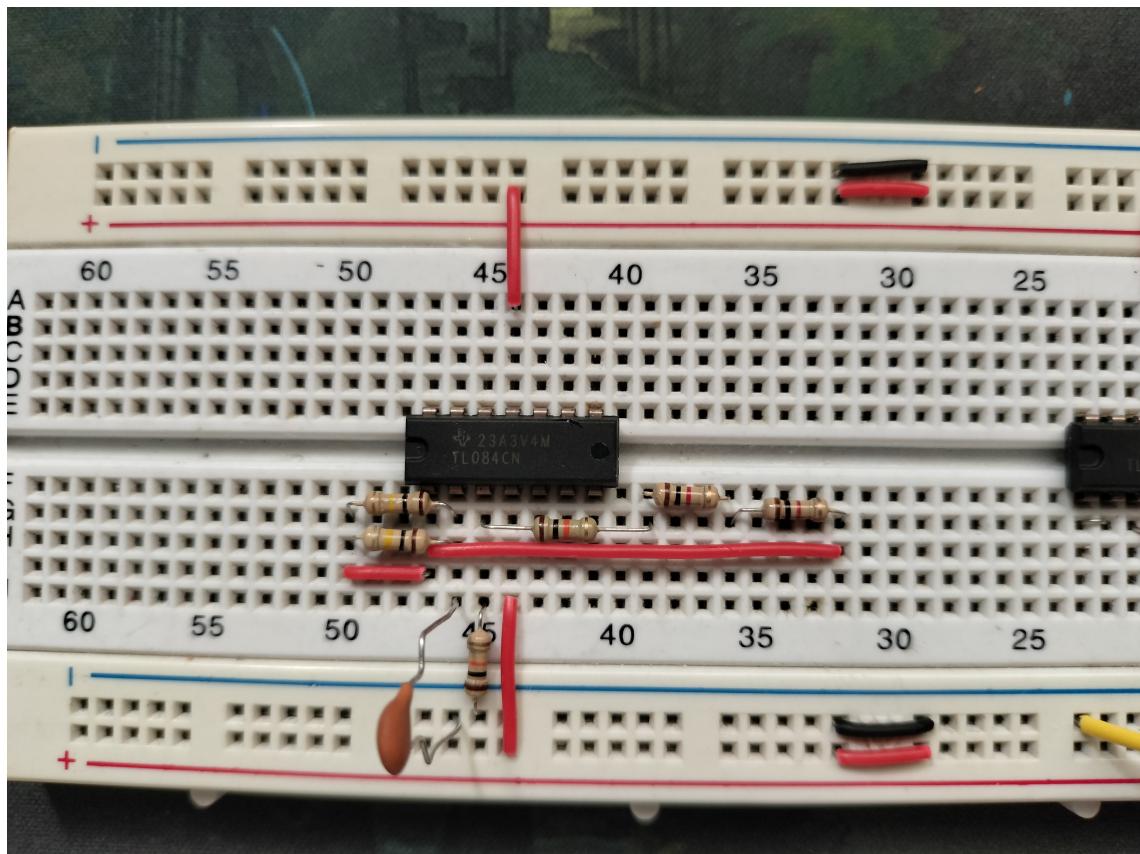


Figure 4: